

<<电子元器件的选用与检测问答>>

图书基本信息

书名：<<电子元器件的选用与检测问答>>

13位ISBN编号：9787502576332

10位ISBN编号：7502576339

出版时间：2006-1

出版时间：化学工业出版社

作者：张宪

页数：394

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<电子元器件的选用与检测问答>>

### 内容概要

本书主要介绍了电阻器、电位器、电容器、电感器、变压器、电声器件、半导体二极管、半导体三极管、场效应晶体管、晶闸管、集成电路、显示器件、继电器、熔断器等电子元器件的选用原则及检测方法，对于较难理解与掌握的元器件选用与检测，运用实例进行讲解。

本书在最后一章给出了一些常用元器件的主要性能指标，以方便读者选用。

本书适合具有初中以上文化程度的初学者阅读，也可供从事电子设备与电子装置维修的技术人员参考。

## <<电子元器件的选用与检测问答>>

### 书籍目录

- 第1章 电阻器1-1 电阻器是如何分类的？
- 1-2 什么是碳膜电阻器？  
有何特点？
- 1-3 什么是金属膜电阻器？  
有何特点？
- 1-4 什么是金属氧化膜电阻器？  
有何特点？
- 1-5 什么是合成碳膜电阻器？  
有何特点？
- 1-6 什么是有机合成实心电阻器？  
有何特点？
- 1-7 什么是线绕电阻器？  
有何特点？
- 1-8 什么是熔断电阻器？
- 1-9 什么是光敏电阻器？
- 1-10 光敏电阻器的主要参数有哪些？
- 1-11 常用光敏电阻的技术指标和外形尺寸有哪些？
- 1-12 什么是热敏电阻器？
- 1-13 热敏电阻器的工作原理是什么？
- 1-14 怎样识读热敏电阻器的规格型号？
- 1-15 热敏电阻器的主要参数有哪些？
- 1-16 怎样测试热敏电阻器？
- 1-17 什么是磁敏电阻器？
- 1-18 什么是气敏电阻器？
- 1-19 什么是压敏电阻器？
- 1-20 怎样应用压敏电阻？
- 1-21 如何测量压敏电阻的好坏？1-22 怎样识读压敏电阻的规格型号？
- 1-23 什么是力敏电阻器？
- 1-24 电阻器的型号是如何命名的？
- 1-25 电阻器的主要性能指标有哪些？
- 1-26 电阻器的标称阻值有哪些系列？
- 1-27 电阻器的允许误差有哪些等级？
- 1-28 电阻器的额定功率是如何定义的？
- 1-29 电阻器的最高工作电压和哪些因素有关？  
为什么不能超过？
- 1-30 选用电阻器为什么必须满足主要参数？
- 1-31 如何根据电路对稳定性的要求选用电阻器？
- 1-32 如何根据工作环境选用电阻器？
- 1-33 为什么要优先选用通用型电阻器？
- 1-34 如何正确选用电阻器的功率？
- 1-35 为什么要优先选用标准系列的电阻器？
- 1-36 使用电阻器前如何检查其质量？
- 1-37 如何正确安装电阻器？
- 1-38 如何利用串、并联方法改变电阻器的阻值？
- 1-39 电阻器怎样进行老化处理？

## <<电子元器件的选用与检测问答>>

- 1-40 电阻器如何进行更换和代换？
- 1-41 如何自制小电阻器？
- 1-42 选用电阻器时注意哪些问题？
- 1-43 怎样对电阻器进行简单测试？
- 1-44 如何用万用表对固定电阻器进行测试？
- 1-45 如何用数字万用表对电阻器进行测试？
- 1-46 怎样在路测试电阻器？
- 1-47 万用表如何对熔断电阻器进行开路测试？
- 1-48 万用表如何对熔断电阻器进行在路测试？
- 1-49 万用表如何对消磁电阻器进行测试？
- 1-50 万用表如何对NTC功率热敏电阻器进行测试？
- 1-51 万用表如何对PTC功率热敏电阻器进行测试？
- 第2章 电位器2-1 电位器是如何分类的？
- 2-2 常用电位器的外形和符号有哪些？
- 2-3 电位器的型号是怎样命名的？
- 2-4 电位器有哪些主要参数？
- 2-5 电位器的标称阻值有哪些系列？
- 2-6 电位器的额定功率是如何定义的？
- 2-7 电位器的阻值有哪些变化规律？
- 2-8 电位器的分辨率是如何定义的？
- 2-9 电位器的最大工作电压是怎样规定的？
- 2-10 电位器的机械寿命是如何规定的？
- 2-11 碳膜电位器有何特性？
- 2-12 什么是合成碳膜电位器？  
有何特点？
- 2-13 什么是小型合成碳膜电位器？
- 2-14 WH7型碳膜微调电位器的结构如何？
- 2-15 什么是金属膜电位器？  
有何特点？
- 2-16 什么是玻璃釉电位器？  
有何特点？
- 2-17 什么是线绕电位器？  
有何特点？
- 2-18 什么是有机实心电位器？  
有何特点？
- 2-19 什么是直滑式电位器？
- 2-20 什么是单连或双连电位器？
- 2-21 什么是单圈或双圈电位器？
- 2-22 怎样根据使用要求选用不同类型的电位器？
- 2-23 怎样根据电路对参数的要求选用电位器？
- 2-24 如何选用直线式、对数式、反转对数式和开关电位器？
- 2-25 电位器使用前要做哪些检查？
- 2-26 使用中怎样注意电位器的调整？
- 2-27 为什么要在额定值内使用电位器？
- 2-28 安装和焊接电位器时注意哪些事项？
- 2-29 安装和焊接电位器时如何正确的操作？
- 2-30 怎样代换与代用电位器？

## <<电子元器件的选用与检测问答>>

- 2-31 如何用万用表对电位器进行测试?第3章 电容器3-1 什么是电容器?
- 3-2 电容器的型号是如何命名的?
- 3-3 电容器是如何按照电容量分类的?
- 3-4 电容器是如何按照电介质分类的?
- 3-5 什么是电容量?
- 3-6 什么是标称电容量?
- 3-7 什么是电容量允许误差和耐压?
- 3-8 电解电容器容量一样,耐压相同,体积不同,是否可以通用?3-9 什么是电容器的温度系数?
- 3-10 什么是电容器的漏电流和绝缘电阻?
- 3-11 电容器是如何充电和放电的?
- 3-12 什么是电容器的击穿、击穿电压、试验电压?
- 3-13 什么是电容器的稳定性和自愈作用?
- 3-14 什么是纸介电容器?
- 3-15 什么是金属化纸介电容器?
- 3-16 什么是涤纶(聚酯)电容器?
- 3-17 什么是聚苯乙烯电容器?
- 3-18 什么是云母电容器?
- 3-19 什么是瓷介电容器?
- 3-20 什么是独石电容器?
- 3-21 什么是玻璃釉电容器?
- 3-22 什么是电解电容器?
- 3-23 什么是铝电解电容器?
- 3-24 什么是钽电解电容器?
- 3-25 什么是固体钽电解电容器?
- 3-26 电解电容器的极性为什么不能接反?3-27 什么是可变电容器?
- 3-28 什么是单联可变电容器?
- 3-29 什么是双联可变电容器?
- 3-30 什么是多联可变电容器?
- 3-31 什么是空气可变电容器?
- 3-32 什么是薄膜介质可变电容器?
- 3-33 什么是半可变电容器?
- 3-34 什么是瓷介微调电容器?
- 3-35 什么是薄膜介质微调电容器?
- 3-36 什么是云母介质微调电容器?
- 3-37 什么是瓷介线绕微调电容器?
- 3-38 选用电容器有哪些基本方法?
- 3-39 选用电容器时要注意哪些事项?
- 3-40 如何选用电解电容器?
- 3-41 如何选用瓷介电容器?
- 3-42 如何选用有机薄膜电容器?
- 3-43 如何选用可变电容器和微调电容器?
- 3-44 如何对电容器质量好坏进行简单测试?
- 3-45 如何用万用表对大容量电容器进行测试?
- 3-46 如何用数字万用表对小容量电容器进行测试?
- 3-47 如何用万用表对高电压电容器的好坏进行判别?
- 第4章 电感器4-1 什么是电感器?
- 4-2 什么是自感和电感量?

## <<电子元器件的选用与检测问答>>

- 4-3 什么是线圈的品质因数(Q值)？
- 4-4 什么是线圈的标称电流？
- 4-5 什么是线圈的分布电容？
- 4-6 电感器是怎样分类的？
- 4-7 什么是螺纹磁芯和罐形磁芯微调电感器？
- 4-8 什么是固定电感器？
- 4-9 什么是空心式天线线圈？
- 4-10 什么是磁棒式天线线圈？
- 4-11 什么是振荡线圈？
- 4-12 什么是扼流圈？
- 4-13 什么是高频扼流圈？
- 4-14 什么是音频扼流圈？
- 4-15 什么是滤波阻流圈？
- 4-16 电感线圈的型号是如何表示的？
- 4-17 电感线圈有哪几种绕法？
- 4-18 如何选用电感线圈？
- 4-19 如何对选用的电感线圈进行检测？
- 4-20 怎样用万用表对电感量进行测试？
- 4-21 怎样用万用表对电感器的的好坏进行测试？
- 4-22 线圈在使用和装配时要注意哪些问题？
- 4-23 绕制线圈时应注意哪些事项？
- 第5章 变压器5-1 什么是变压器？
- 5-2 变压器是由哪些部分组成的？
- 5-3 什么是变压器的变比？
- 5-4 什么是变压器的频带宽度？
- 5-5 什么是变压器的环境温度和温升？
- 5-6 什么是变压器的额定功率和效率？
- 5-7 什么是变压器的绝缘电阻？
- 5-8 变压器如何进行阻抗匹配？
- 5-9 什么是互感？
- 5-10 什么是变压器的非线性失真和漏电感？
- 5-11 什么是电源变压器？
- 5-12 什么是自耦变压器？
- 5-13 什么是调压变压器？
- 5-14 什么是音频变压器？
- 5-15 什么是输入变压器？
- 5-16 什么是输出变压器？
- 第6章 电声器件.....第7章 半导体二极管第8章 半导体三极管第9章 场效应晶体管与晶闸管第10章 半导体集成电路第11章 显示器件第12章 继电器第13章 开关与熔断器第14章 元器件手册参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>